

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 16.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2018. május 16. 8:00**

**I.**

Időtartam: 60 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzó használható. Az íráshoz kék színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni. Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (képlet) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

**I. feladatlap**

**Egyszerű, rövid feladatok**

**Maximális pontszám: 40**

**1.) Töltse ki a táblázat üres celláit az első oszlopban található minta alapján, azaz az értékek normál alakban, a mértékegységek prefixum nélkül szerepeljenek!**


**(4 pont)**

36 $\mu$ A	47 pF	120 kW	200 mH	0,8 MJ
$3,6 \cdot 10^{-5}$ A				

**2.) Számítsa ki az alábbi kapcsolás eredő-ellenállását!**

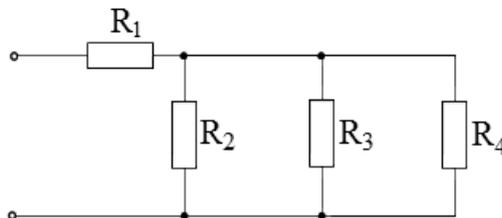**(3 pont)**

Adatok:  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$        $R_2 = R_3 = R_4 = 3 \text{ k}\Omega$




$R_e =$

**3.) Számítsa ki az alábbi kapcsolásban a kimeneti feszültség értékét!**

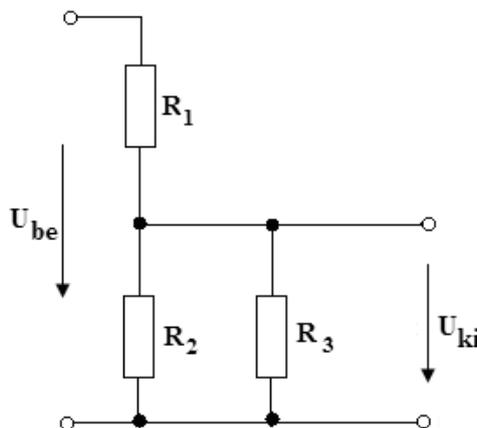**(3 pont)**

Adatok:  $U_{be} = 12 \text{ V}$        $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$        $R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$



$U_{ki} =$

**4.) Számítsa ki, mekkora az  $R = 1 \text{ k}\Omega$  ellenálláson  $U = 24 \text{ V}$  feszültség hatására létrejövő teljesítmény!**

**(3 pont)**

$P =$

**5.) Rajzolja le a megnevezések mellé a hiányzó rajzjeleket! (4 pont)**

Megnevezés	Rajzjel
Kondenzátor	
Műveleti erősítő	
Félvezető dióda	
Tekercs	
2 bemenetű NAND kapu	


**6.) Határozza meg egy soros RL kapcsolás impedanciáját! (3 pont)**

Adatok:  $R = 200 \Omega$      $X_L = 150 \Omega$

$Z =$

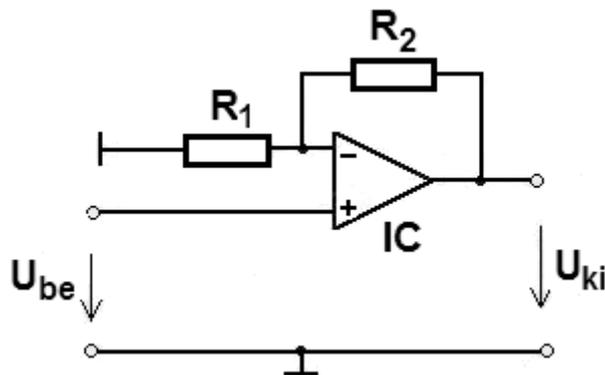**7.) Számítsa ki az alábbi ideális műveleti erősítővel felépített nem invertáló alapkapcsolásban a visszacsatolt feszültségerősítés értékét viszonzásban! (3 pont)**

Adatok:  $R_1 = 2,4 \text{ k}\Omega$      $R_2 = 120 \text{ k}\Omega$



$A_{uv} =$

**8.) Határozza meg egy félvezető dióda nyitóirányú anód-katód differenciális ellenállását! (3 pont)**

Adatok:  $U_{AK1} = 0,64 \text{ V}$      $I_{A1} = 10 \text{ mA}$   
 $U_{AK2} = 0,68 \text{ V}$      $I_{A2} = 18 \text{ mA}$

$r_D =$

- 9.) Alakítsa át az algebrai alakban megadott  $F^3$  függvényt De Morgan-azonosság alkalmazásával úgy, hogy a hálózat kizárólag 2 bemenetű NAND kapukból legyen megvalósítható! A változók negált és ponált alakban is rendelkezésre állnak.

(3 pont)

$$F^3 = \overline{A} \cdot C + \overline{C} \cdot B$$

$$F^3 =$$

- 10.) Írja le az alábbi igazságtáblázat alapján a függvény diszjunktív sorszámos alakját! A legnagyobb helyi értékű változó a C jelű!

(3 pont)




C	B	A	$F^3$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F^3 =$$

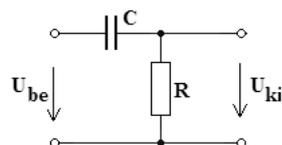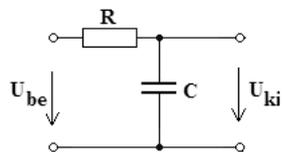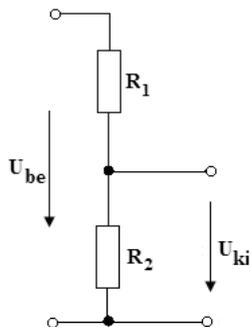- 11.) Az alábbi rajzok mellé írja oda, melyik szabályozástechnikai tag gyakorlati megfelelője!

(3 pont)

A következő kifejezések közül válasszon: integráló tag, differenciáló tag, arányos tag



**12.) Az irányítás részműveleteinek meghatározása mellé írja oda a megfelelő megnevezést! A megnevezéseket a táblázat üres celláiba írja! (5 pont)**

A következő kifejezések közül válasszon: beavatkozás, rendelkezés, információszerzés, információ feldolgozása, ítéletalkotás

<b>Az irányítás részműveletei</b>	
<b>meghatározás</b>	<b>megnevezés</b>
Érzékelés, mérés az irányítandó folyamatról	
A jel átalakítása olyan típusúvá, amely alkalmassá teszi a további feldolgozásra (pl. összehasonlításra)	
Döntés a rendelkezés szükségességéről	
Utasítás beavatkozásra	
Az irányított folyamat befolyásolása a rendelkezés alapján	



	a feladat sorszám	pontszám			
		maximális	elért	maximális	elért
I. RÉSZ Egyszerű, rövid feladatok	1.	4		<b>40</b>	
	2.	3			
	3.	3			
	4.	3			
	5.	4			
	6.	3			
	7.	3			
	8.	3			
	9.	3			
	10.	3			
	11.	3			
	12.	5			
<b>Az I. rész pontszáma</b>				<b>40</b>	

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ javító tanár

	pontszáma <b>egész számra</b> kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Egyszerű, rövid feladatok		

\_\_\_\_\_ javító tanár

\_\_\_\_\_ jegyző

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ dátum

**Megjegyzések:**

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad.
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő.

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 16.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2018. május 16. 8:00**

**II.**

Időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzők használhatók. Az íráshoz kék színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni.

Az összetett feladatok megoldása a felügyelő tanárok által kiosztott pótlapokon történik. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni, és fel kell tüntetni rajtuk az azonosító jelet.

A számítás igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (képlet) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázata készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozata” és egy „Tisztázata” készül folyamatos oldalszámozással.

## II. feladatlap

### Összetett feladatok


Maximális pontszám: 60

#### 1. feladat

15 pont
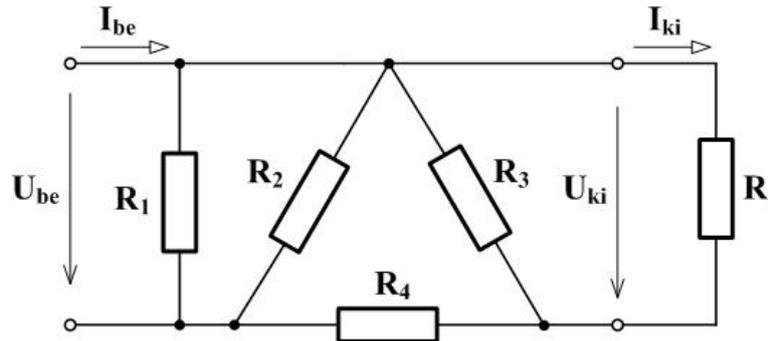
#### Egyenáramú hálózat számítása

Az alábbi passzív áramkör négy ellenállást és egy fogyasztót tartalmaz.  $U_{be}$  feszültséggel táplálva a terhelő ellenálláson  $P_t = 65,5 \text{ mW}$  teljesítmény jelenik meg.



Adatok:  $R_1 = 2,7 \text{ k}\Omega$        $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$        $R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$   
 $R_4 = 1,2 \text{ k}\Omega$        $R_t = 2,2 \text{ k}\Omega$        $P_t = 65,5 \text{ mW}$

Számítsa ki:

- a kimeneti feszültséget és áramot ( $U_{ki}$ ,  $I_{ki}$ ),
- a teljes áramkör eredő ellenállását ( $R_e$ ),
- $R_3$  és  $R_4$  ellenállások áramát ( $I_3$ ,  $I_4$ ),
- az  $R_4$  ellenállás feszültségét és a bemeneti feszültséget ( $U_4$ ,  $U_{be}$ ),
- a bemeneti áramot és a teljesítményt ( $I_{be}$ ,  $P_{be}$ )!


**2. feladat**

**15 pont**

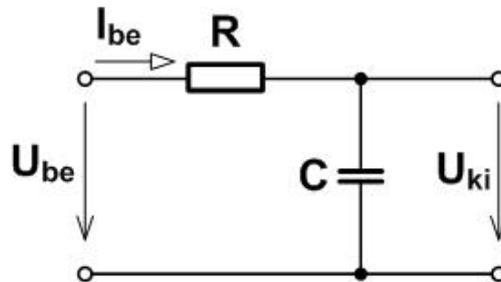**Váltakozó áramú hálózat számítása**

A következő négyfólust  $U_{be} = 10\text{ V}$  feszültségű és  $f = 12\text{ kHz}$  frekvenciájú váltakozó árammal tápláljuk, amely egy  $I_{be} = 10\text{ mA}$  erősségű áramot hoz létre az áramkörben. A kimeneten  $U_{ki} = 5\text{ V}$  feszültséget mérünk.

Adatok:  $U_{be} = 10\text{ V}$        $U_{ki} = 5\text{ V}$        $f = 12\text{ kHz}$        $I_{be} = 10\text{ mA}$



A fenti adatok ismeretében határozza meg:

- az áramkör bemeneti impedanciáját és a kondenzátor kapacitív reaktanciáját ( $Z$ ,  $X_C$ ),
- az ellenálláson mért feszültséget és az ellenállás értékét ( $U_R$ ,  $R$ ),
- a kapacitás értékét és a fázisszöget ( $C$ ,  $\varphi$ ),
- a határfrekvenciát ( $f_h$ ),
- az áramkör feszültségerősítését viszonyzámban és dB-ben ( $A_u$ ,  $a_u^{dB}$ )!

**3. feladat**

**15 pont**

**Közös source kapcsolású erősítő számítása**

**Az alábbi ábrán egy unipoláris tranzisztoros erősítőkapcsolás látható.**

Adatok:


$$U_t = 12 \text{ V}$$

$$y_{21s} = 10 \text{ mA/V}, y_{22s} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

$$R_S = 2 \text{ k}\Omega, R_G = 1 \text{ M}\Omega, R_D = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_g = 500 \Omega, R_t = 5 \text{ k}\Omega$$
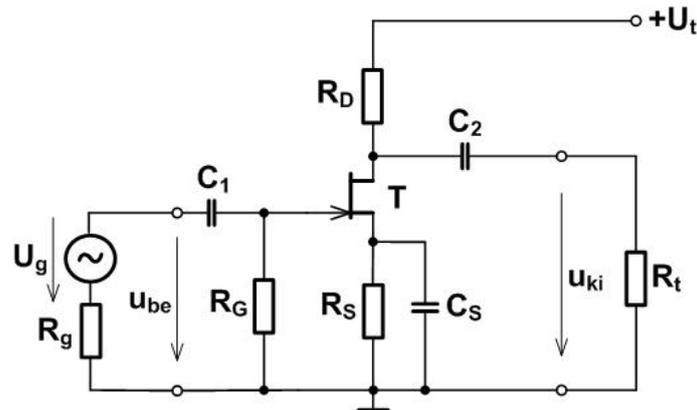
$$C_1 = C_2 = 1 \mu\text{F}, C_S = 400 \mu\text{F}$$



- Számítással határozza meg az erősítő bemeneti és kimeneti ellenállását ( $r_{be}$ ,  $r_{ki}$ )!
- Számítsa ki a terhelt erősítő kondenzátorai miatt fellépő határfrekvenciákat ( $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_s$ )!
- Válassza ki a kiszámított határfrekvenciák közül az erősítő alsó határfrekvenciáját ( $f_a$ )! Állítását röviden indokolja meg!
- Számítsa ki a terhelt erősítő feszültségerősítését, áramerősítését és teljesítményerősítését decibelben ( $a_u^{\text{dB}}$ ,  $a_i^{\text{dB}}$ ,  $a_p^{\text{dB}}$ )!

**4. feladat**

**15 pont**

**Logikai függvény egyszerűsítése és realizálása**

**Adott egy négyváltozós logikai függvény sorszámos alakja.**

(A legnagyobb helyi értékű logikai változót „A” betű jelöli.)

$$Y^4 = \Sigma^4(0, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15)$$

- a) **Írja fel a logikai függvényt szabályos diszjunktív algebrai alakban!**
- b) **V–K-tábla segítségével, grafikus egyszerűsítéssel hozza létre a logikai függvény legegyszerűbb alakját!**
- c) **Valósítsa meg az egyszerűsített függvényt logikai kapuk felhasználásával NÉV (NEM-ÉS-VAGY) rendszerben! Maximum 8 db kaput alkalmazhat. (A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)**
- d) **Alakítsa át és valósítsa meg az egyszerűsített függvényt két vagy három bemenetű NOR kapukkal! Maximum 8 db kaput alkalmazhat. (A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)**



	a feladat sorszáma	pontszám			
		maximális	elért	maximális	elért
I. Egyszerű, rövid feladatok				<b>40</b>	
II. RÉSZ Összetett feladatok	1.	15		<b>60</b>	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
<b>Az írásbeli vizsgarész pontszáma</b>				<b>100</b>	

\_\_\_\_\_

dátum

\_\_\_\_\_

javító tanár

	pontszáma <b>egész számra</b> kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Egyszerű, rövid feladatok		
II. Összetett feladatok		

\_\_\_\_\_

javító tanár

\_\_\_\_\_

jegyző

\_\_\_\_\_

dátum

\_\_\_\_\_

dátum